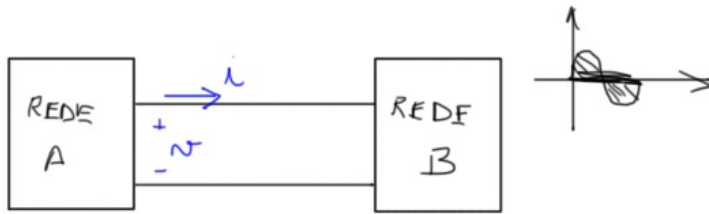


# Potência Instantânea



$$\begin{cases} v = V_m \cos(\omega t + \theta_v) \text{ V} \rightarrow V_m \angle \theta_v \\ i = I_m \cos(\omega t + \theta_i) \text{ A} \rightarrow I_m \angle \theta_i \end{cases}$$

$$p = v i = V_m I_m \cos(\omega t + \theta_v) \cos(\omega t + \theta_i)$$

$$* \cos A \cos B = \frac{1}{2} [\cos(A+B) + \cos(A-B)]$$

$$p = \frac{V_m I_m}{2} [\cos(2\omega t + \theta_v + \theta_i) + \cos(\theta_v - \theta_i)]$$

Manipulando a expressão:

$$\begin{aligned} p &= \frac{V_m I_m}{2} \cos(\theta_v - \theta_i) [1 + \cos(2\omega t + 2\theta_i)] + \\ &+ \frac{V_m I_m}{2} [\sin(\theta_v - \theta_i) \sin(2\omega t + 2\theta_i + 180^\circ)] \quad (i) \end{aligned}$$

→ Resistor  $\theta_v = \theta_i$

$$p(t) = \frac{V_m I_m}{2} [1 + \cos(2\omega t + 2\theta_i)]$$

→ CAPACITOR

$$\theta_v - \theta_i = -90^\circ$$

$$p(t) = -\frac{V_m I_m}{2} \sin(2\omega t + 2\theta_i + 180^\circ)$$

→ Indutor

$$\theta_v - \theta_i = 90^\circ$$

$$p(t) = \frac{V_m I_m}{2} \sin(2\omega t + 2\theta_i + 180^\circ)$$

## POTÊNCIA MÉDIA (ATIVA)

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p dt$$

De (i):

$$P = \frac{V_m \cdot I_m \cos(\theta_r - \theta_i)}{2} [W]$$

$$\begin{cases} P \text{ é máxima} \rightarrow \theta_r - \theta_i = 0^\circ \\ P \text{ é nula} \rightarrow \theta_r - \theta_i = \pm 90^\circ \end{cases}$$


$\cos(\theta_r - \theta_i)$ : FATOR DE POTÊNCIA.

Em termos de  $V_{ef}$  e  $I_{ef}$ :

$$P = V_{ef} \cdot I_{ef} \cdot \cos(\theta_r - \theta_i) [W]$$
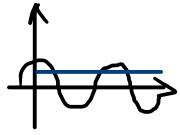
## \* CONCEITO DE VALOR EFICAZ (RMS)

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{v^2}{R} dt = \frac{1}{R} \left[ \frac{1}{T} \int_0^T v^2 dt \right]$$



$$\frac{V_{cc}^2}{R} = \frac{1}{R} \left[ \frac{1}{T} \int_0^T v^2 dt \right]; v = V_m \cdot \cos(\omega t + \theta_r) (V)$$

$$V_{cc} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2 dt} \rightarrow \text{CÁLCULO DO VALOR EFICAZ}$$

$$V_{ef}^2 = \frac{1}{T} \int_0^T V_m^2 \cos^2(\omega t + \theta_r) dt$$

$$V_{ef}^2 = \frac{1}{T} \int_0^T V_m^2 \left[ \frac{1 + \cos(2\omega t + 2\theta_r)}{2} \right] dt$$

$$V_{ef}^2 = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{V_m^2}{2} dt \rightarrow V_{ef}^2 = \frac{V_m^2}{2} \rightarrow V_{ef} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$$

## → Potência Reativa

Da segunda parte de (i):

$$\begin{cases} Q = \frac{V_m I_m}{2} \cdot \sin(\theta_r - \theta_i) \text{ [VAR]} \\ Q = V_{ef} \cdot I_{ef} \cdot \sin(\theta_r - \theta_i) \text{ [VAR]} \end{cases}$$


$$P = \frac{V^2}{R}; \quad P = I^2 R$$

CAPACITOR :  $Q = \frac{V_{ef}^2}{X_c}$  ;  $Q = I_{ef}^2 X_c$  ;  $X_c = 1/\omega C$

INDUTOR :  $Q = \frac{V_{ef}^2}{X_L}$  ;  $Q = I_{ef}^2 X_L$  ;  $X_L = \omega L$


## \* Triângulo de Potências

$$\boxed{\theta = \theta_N - \theta_i}$$

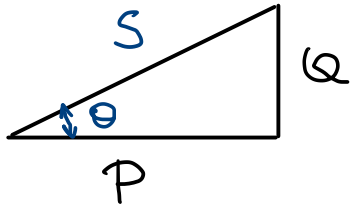

$$\begin{cases} P = V_{ef} \cdot I_{ef} \cdot \cos \theta \text{ [W]} \\ Q = V_{ef} \cdot I_{ef} \cdot \sin \theta \text{ [VAR]} \\ S = V_{ef} \cdot I_{ef} \text{ [VA]} \end{cases}$$

↓  
Potência Aparente

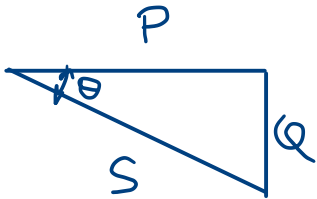

## \* Potência Complexa

$$S = P \pm jQ$$

$$S = V_{ef} \cdot I_{ef} \cos(\theta_v - \theta_i) \pm j V_{ef} \cdot I_{ef} \sin(\theta_v - \theta_i)$$

$$S = V_{ef} \cdot I_{ef} \angle \theta_v - \theta_i$$



$$S = V \cdot I^*$$


$$V = V_{ef} \angle \theta_v \quad ; \quad I = I_{ef} \angle \theta_i$$

$$V \cdot I = V_{ef} \cdot I_{ef} \angle \theta_v + \theta_i$$

$$I^* = I_{ef} \angle -\theta_i$$

$$\begin{cases} I = a + jb \\ I^* = a - jb \end{cases}$$

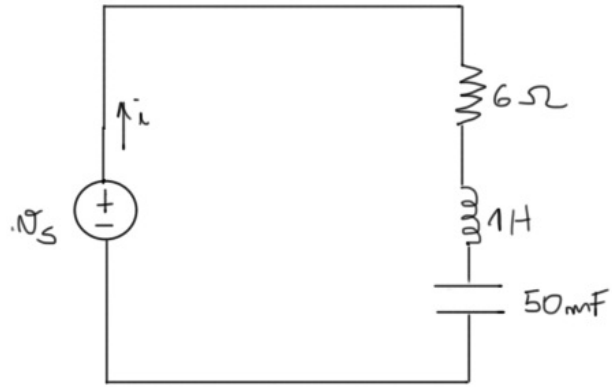
EX:  $v_s = 50 \cos(\omega t) \text{ (V)}$   $\omega = 10 \text{ rad/s}$




↓

$$\begin{cases} I = 5 \angle -53,13^\circ \text{ A} \\ V_R = 30 \angle -53,13^\circ \text{ V} \\ V_L = 50 \angle 36,87^\circ \text{ V} \\ V_C = 10 \angle -143,13^\circ \text{ V} \end{cases}$$

CALCULAR  $P$ ,  $Q$  e  $S$

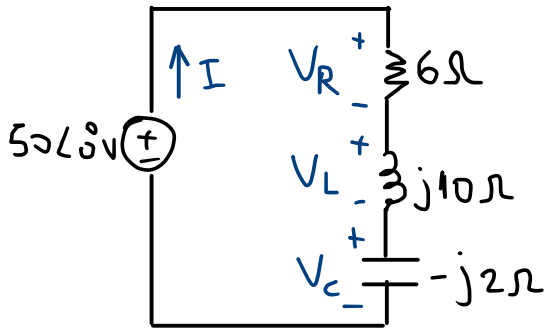

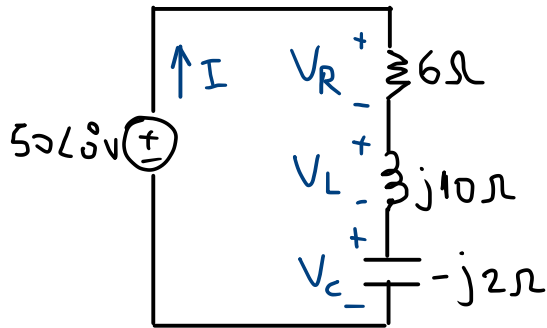EX:  $v_s = 50 \cos(\omega t) \text{ (V)}$   $\omega = 10 \text{ rad/s}$



$$\begin{cases} I = 5 \angle -53,13^\circ \text{ A} \\ V_R = 30 \angle -53,13^\circ \text{ V} \\ V_L = 50 \angle 36,87^\circ \text{ V} \\ V_C = 10 \angle -143,13^\circ \text{ V} \end{cases}$$

→ Calcular as potências:


$$P = ? \rightarrow P = V_{s\text{ef}} \cdot I_{\text{ef}} \cdot \cos \phi_I^v = \frac{50}{\sqrt{2}} \cdot \frac{5}{\sqrt{2}} \cdot \cos(0^\circ - (-53,13^\circ)) = \underline{75 \text{ W}}$$

$$Q = ? \rightarrow Q = V_{s\text{ef}} \cdot I_{\text{ef}} \cdot \sin \phi_I^v = \frac{50}{\sqrt{2}} \cdot \frac{5}{\sqrt{2}} \cdot \sin(0^\circ - (-53,13^\circ)) = \underline{100 \text{ VAR}}$$

$$S = ? \rightarrow S = V_{s\text{ef}} \cdot I_{\text{ef}} = \frac{50}{\sqrt{2}} \cdot \frac{5}{\sqrt{2}} = \underline{125 \text{ VA}}$$

## \* Triângulo de Potências

$$\theta = \theta_{N_S} - \theta_i$$

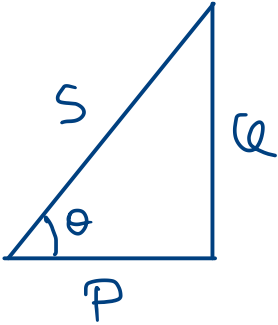

Cálculo do Fator de potência

$$\cos(0^\circ - (-53,13^\circ)) = \cos(53,13^\circ)$$

$f.p = 0,6$  indutivo ou atrasado

$$S = P + jQ$$