
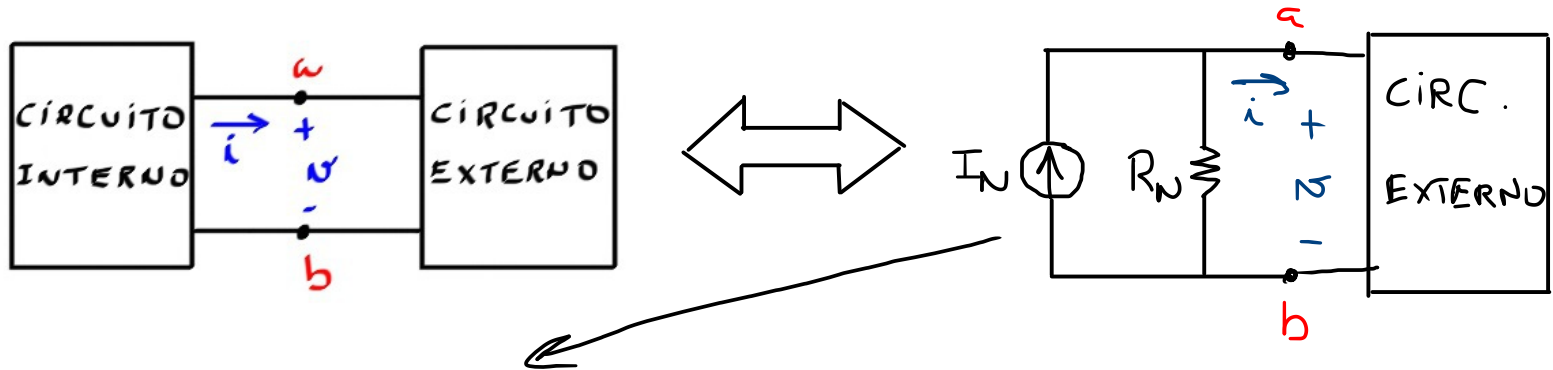


Teorema de Norton

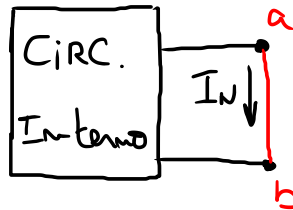




$$I_N = i + \frac{v}{R_N}$$

→ $P/v = 0$: $i = I_N$




corrente de curto-circuito na configuração original.

→ R_N :

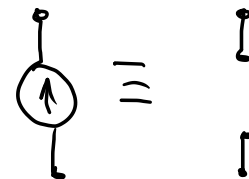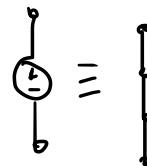
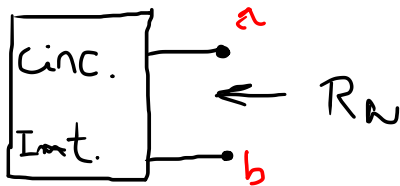


Ex: Teorema de Norton

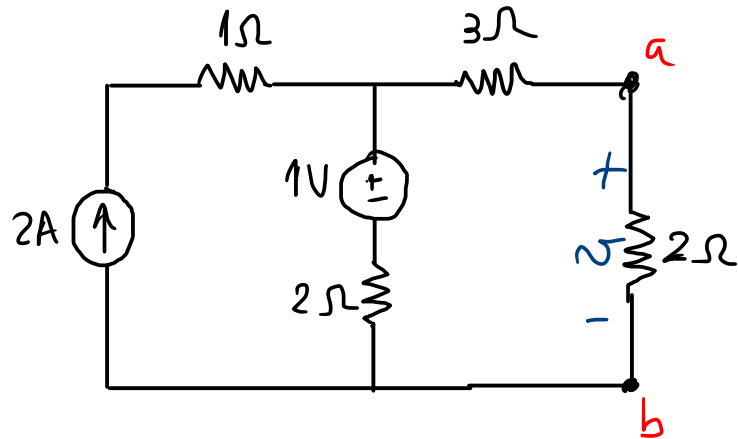


Ex: Teorema de Norton

$R_N = ?$

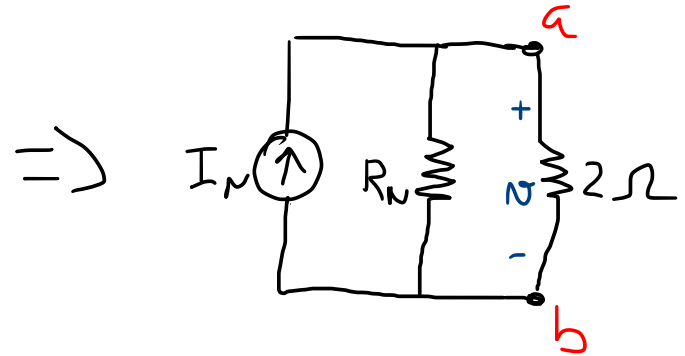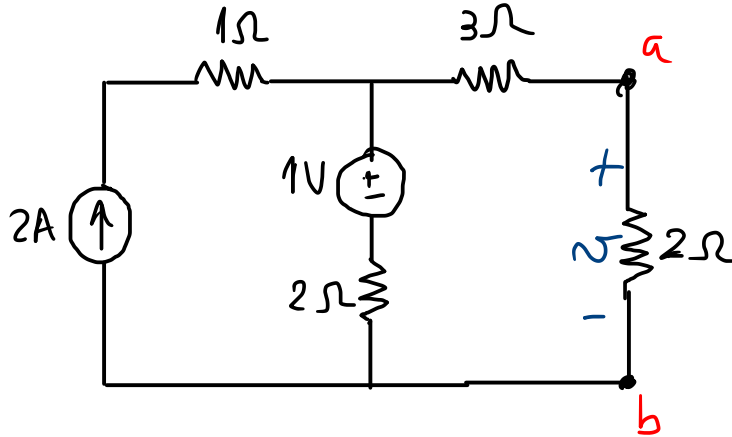

→ Cálculo de I_N :


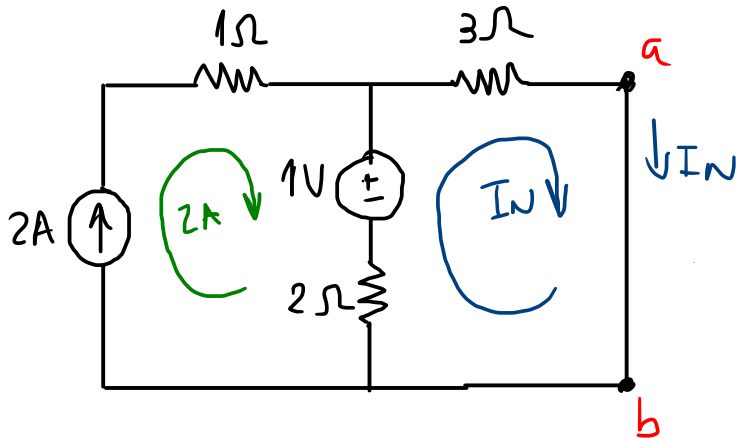


$$3I_N + 2(I_N - 2) = 1$$


$$I_N = 1A$$

Ex: Teorema de Norton

$R = ?$

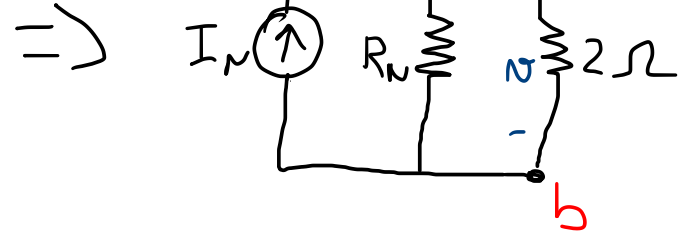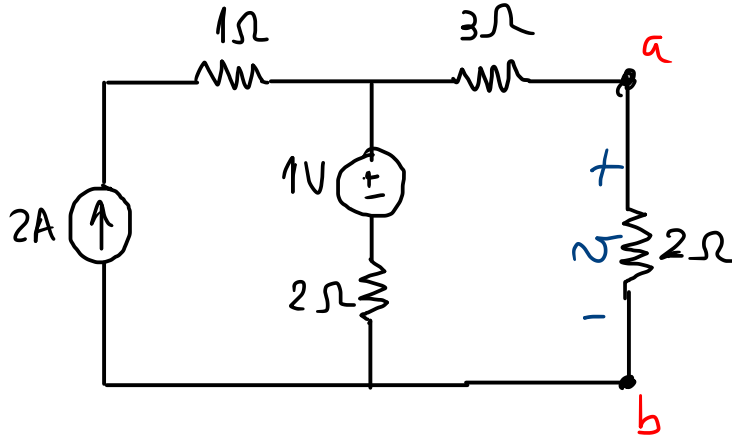



→ Cálculo de I_N :

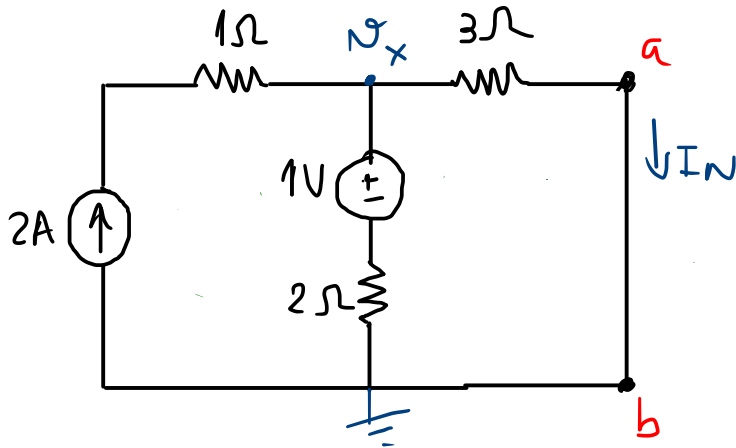


$$\frac{V_x - 1}{2} + \frac{V_x}{3} = 2$$

Ex: Teorema de Norton

$R = ?$

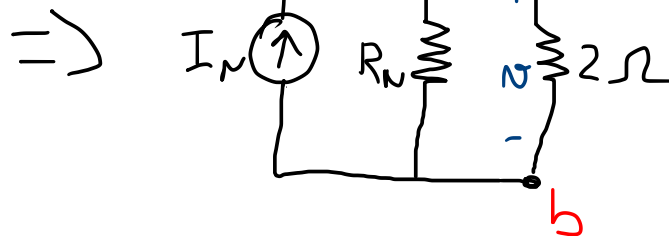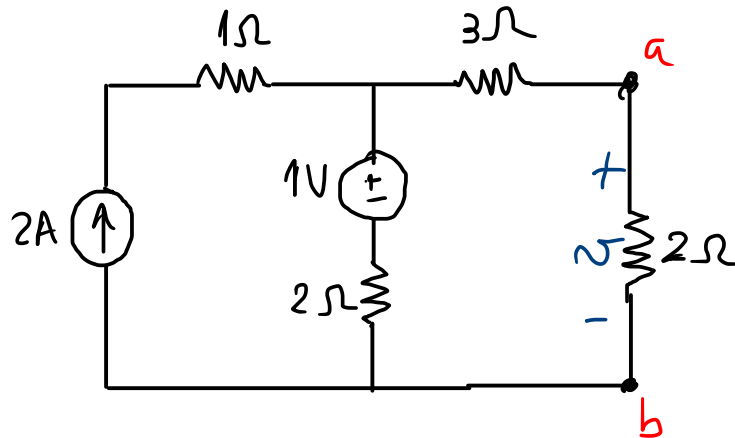



→ Cálculo de R_N :

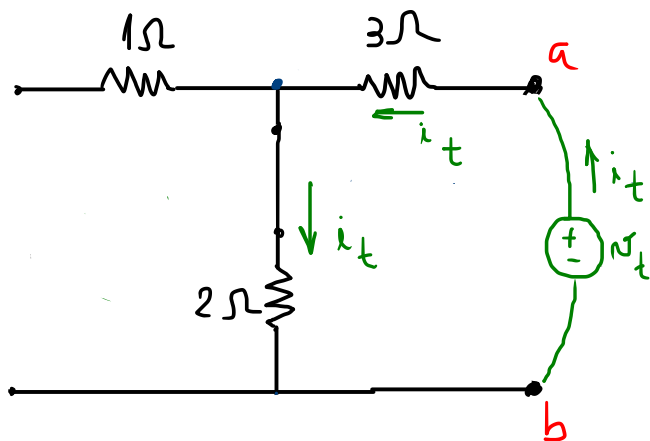


$$R_N = 3 + 2 = 5\Omega$$

Ex: Teorema de Norton

$v = ?$

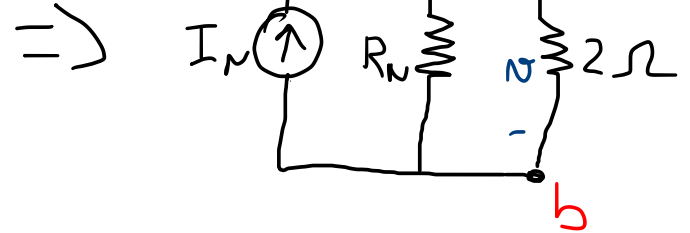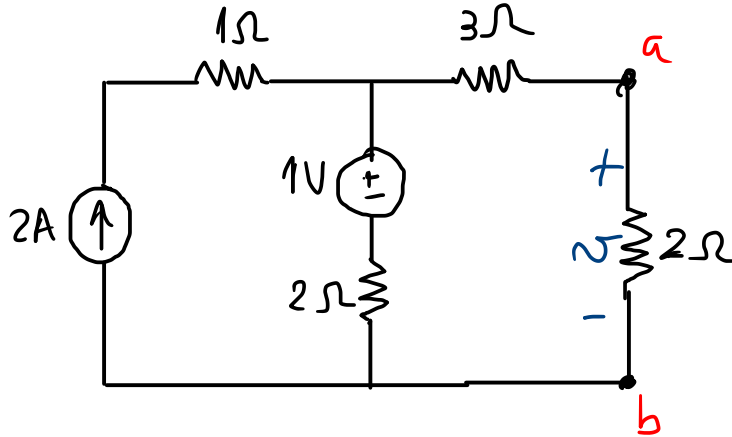


Circuito equivalente de NORTON:

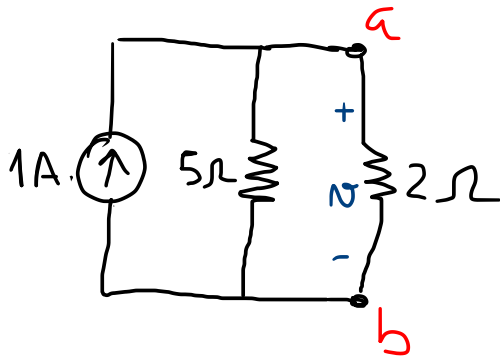

$$v = (2 || 5) \cdot I_N \quad \therefore \quad \frac{10 \text{ V}}{7}$$

\downarrow
1A

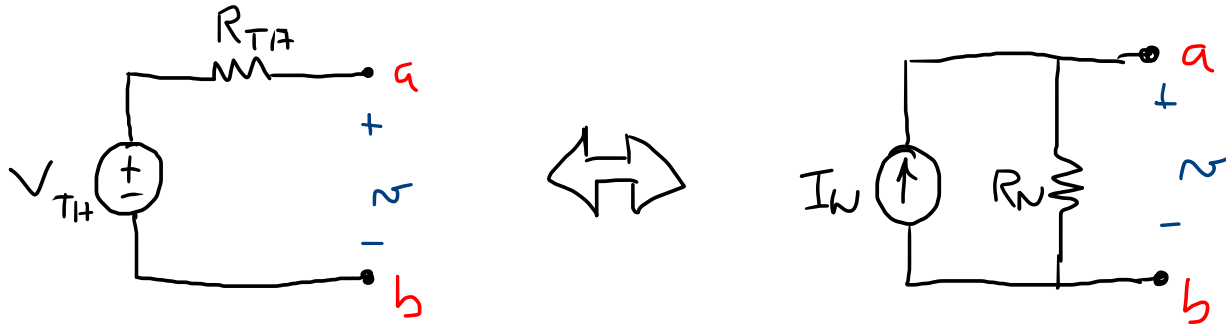
→ Relação entre os modelos de Thevenin e Norton




$$I_N = \frac{V_{TH}}{R_{TH}} \quad ; \quad R_{TH} = R_N$$

$$R_{TH} = \frac{V_{TH}}{I_N}$$


Exercício

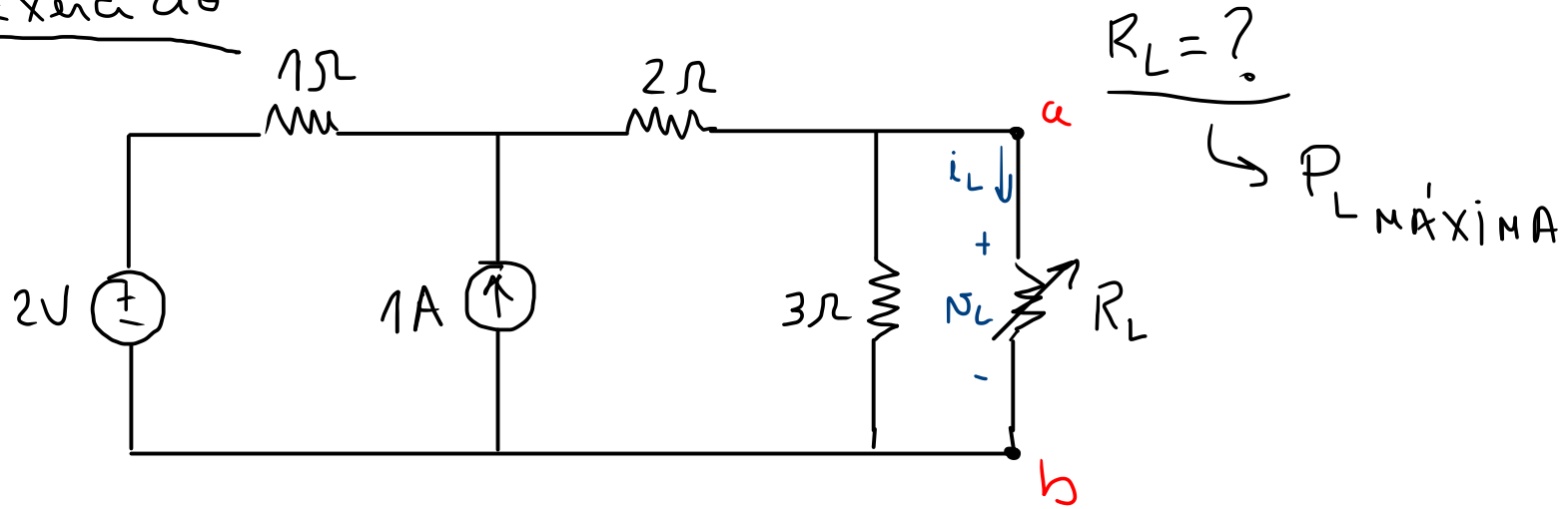

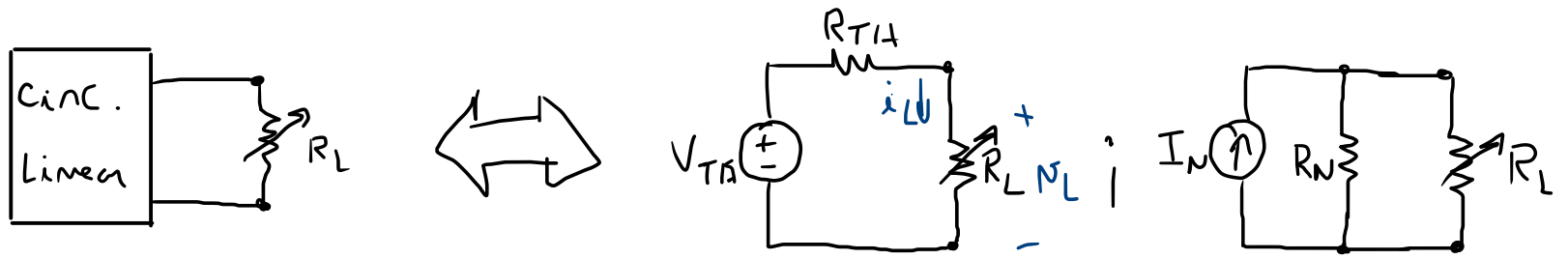
* Teorema da máxima transferência de potência



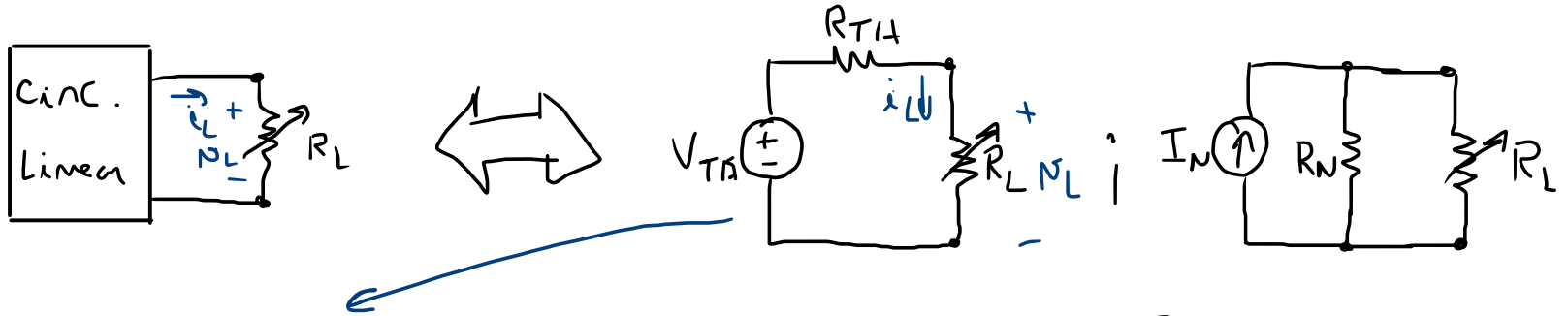* Teorema da máxima transferência de potência


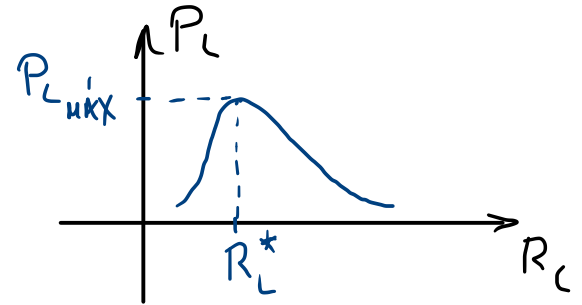
$$P_L = R_L \cdot i_L^2 = R_L \cdot \frac{V_{TH}^2}{(R_{TH} + R_L)^2}$$



Fazendo $\frac{dP_L}{dR_L} = 0 \Rightarrow V_{TH}^2 (R_{TH} + R_L^*)^2 - 2R_L V_{TH}^2 (R_{TH} + R_L^*) = 0$


$$R_L^* = R_{TH}$$

$$\text{ou } R_L^* = R_N$$

$$P_{L_{MAX}} = \frac{V_{TH}^2}{4R_{TH}}$$

Voltando!


Exercício

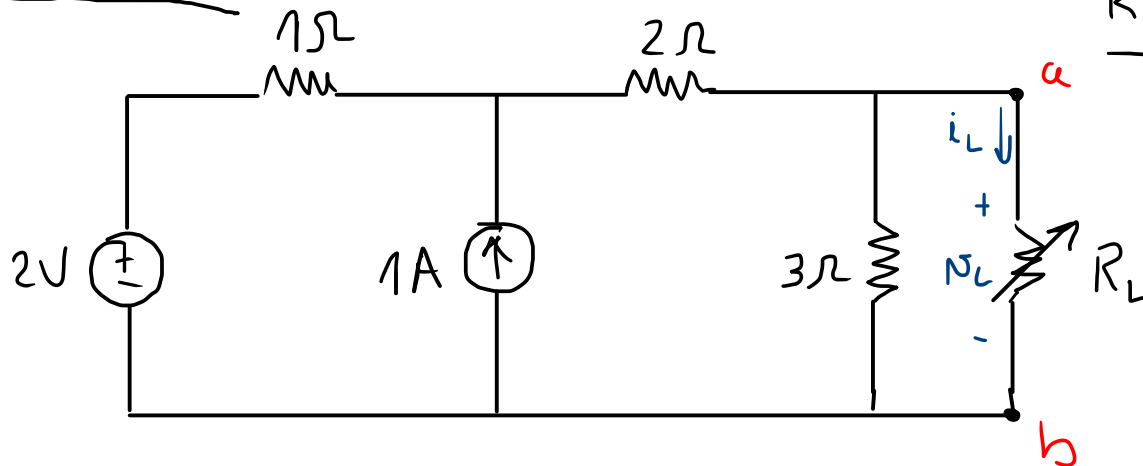

$$R_L = ?$$

↳ $P_{L \text{ MÁXIMA}}$

Cálculo de $R_L = R_{TH}$:

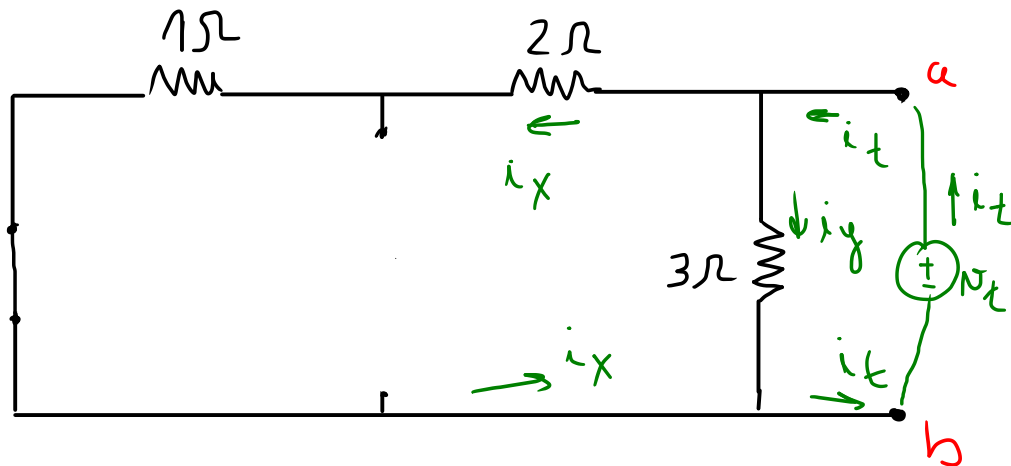

$$R_L = R_{TH} = (1+2) \parallel 3$$

$$R_{TH} = \frac{3}{2} \Omega$$