
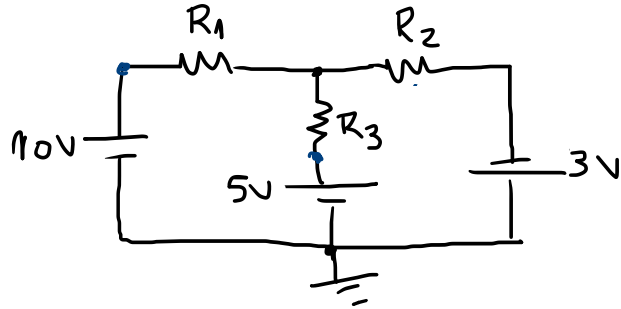


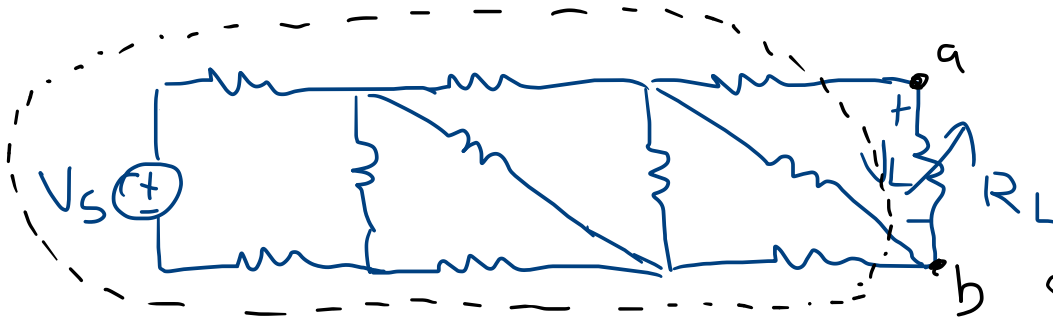
- Transformação de fontes
- Análise nodal
- Análise de laço



→ Teorema de Thevenin




$$R_L = (1K - 10K)$$

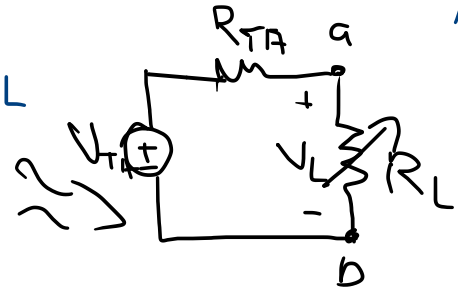


Circuitos Lineares

TEOREMA DE THEVENÍN

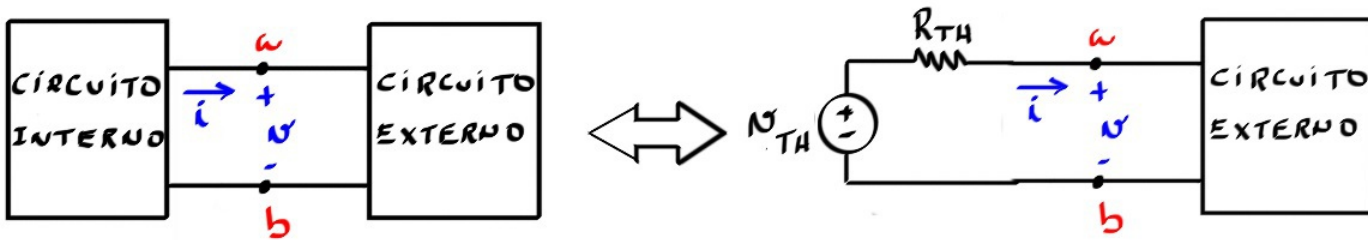


$$V_{TH} = v + R_{TH} \cdot i$$

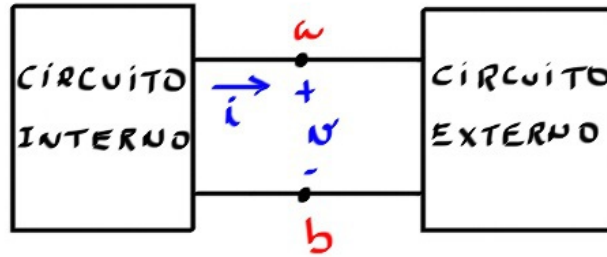


$$\underline{V_{TH}} = V + \underline{R_{TH} \cdot i}$$

→ Para $i = 0$:

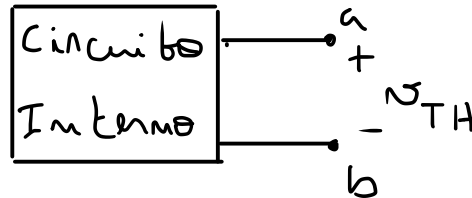

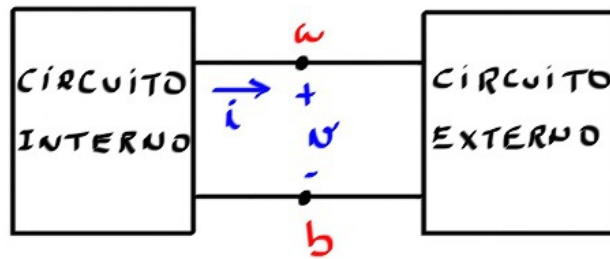
→ Tensão de circuito aberto entre os pontos a - b no circuito original.



$$\underbrace{v_{TH}} = v + \underbrace{R_{TH} \cdot i}$$

→ Para $v_{TH} = 0$:


$$R_{TH} = -\frac{v}{i}$$

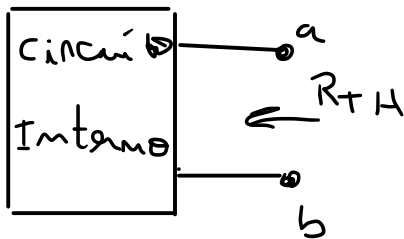

Resistência equivalente entre os pontos a e b, para dentro do circuito interno, considerando-se todas as fontes independentes em repouso.




→ Para $N_{TH} = 0$:

$$R_{TH} = -\frac{N}{i}$$

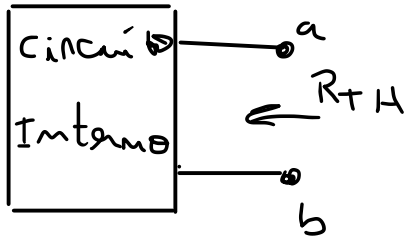


Resistência equivalente entre os pontos a e b, para dentro do circuito interno, considerando-se todas as fontes independentes em repouso

Fontes independentes em repouso:

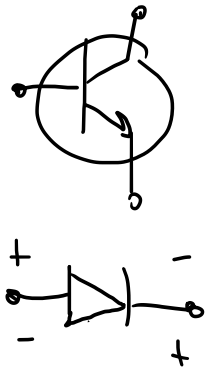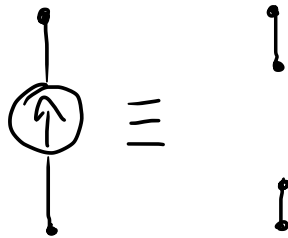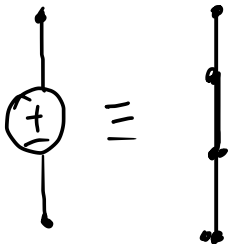


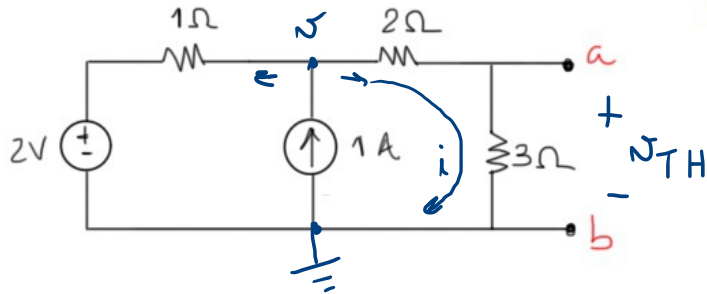EXERCÍCIO 01

MODELO EQUIVALENTE DE THEVENIN
ENTRE OS PONTOS a e b



MODELO EQUIVALENTE :

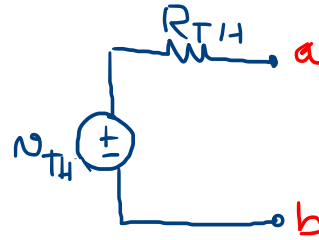

→ CÁLCULO DE v_{TH} :


$$\frac{v - 2}{1} + \frac{v}{5} = 1$$

$$v = \frac{5}{2} \text{ V}$$

$$v_{TH} = 3 \cdot i = 3 \cdot \frac{v}{2 + 3} \Rightarrow \boxed{v_{TH} = \frac{3}{2} \text{ V}}$$

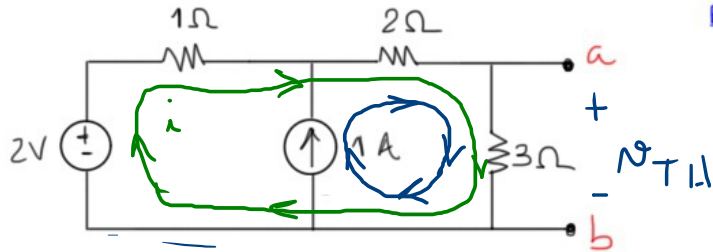EXERCÍCIO 01

MODELO EQUIVALENTE DE THEVENIN
ENTRE OS PONTOS a e b



→ CÁLCULO DE V_{TH} : (Por lazo)


$$1 \cdot i + 2 \cdot (i + 1) + 3(i + 1) = 2 \quad \left| \quad V_{TH} = 3 \cdot (i + 1) = 3 \cdot \left(-\frac{1}{2} + 1\right)\right.$$

$$i = -\frac{1}{2} A$$


$$\boxed{V_{TH} = \frac{3}{2} V}$$

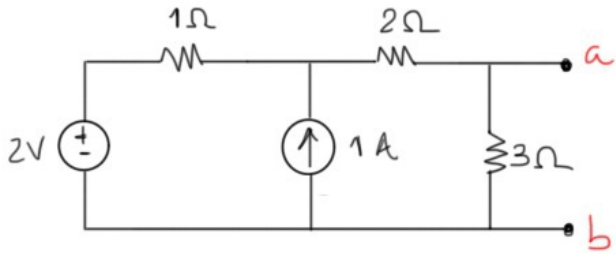EXERCÍCIO 01

MODELO EQUIVALENTE DE THEVENIN
ENTRE OS PONTOS a e b



→ CÁLCULO DE R_{TH} :

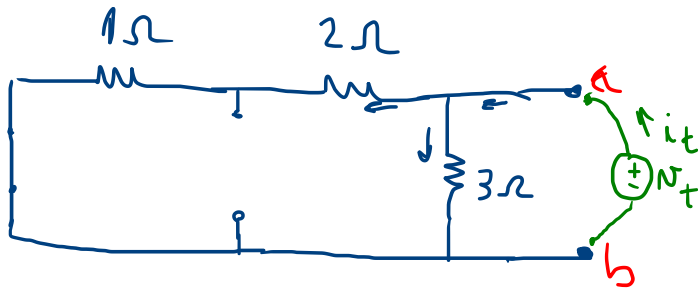


$$R_{TH} = (1 + 2) \parallel 3$$


$$R_{TH} = \frac{3}{2} \Omega$$

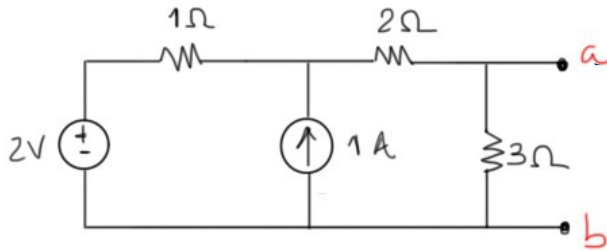EXERCÍCIO 01


MODELO EQUIVALENTE DE THEVENIN
ENTRE OS PONTOS a e b



→ Finalmente:


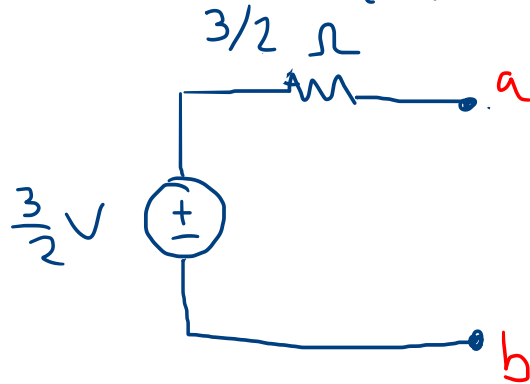


EXERCÍCIO 02

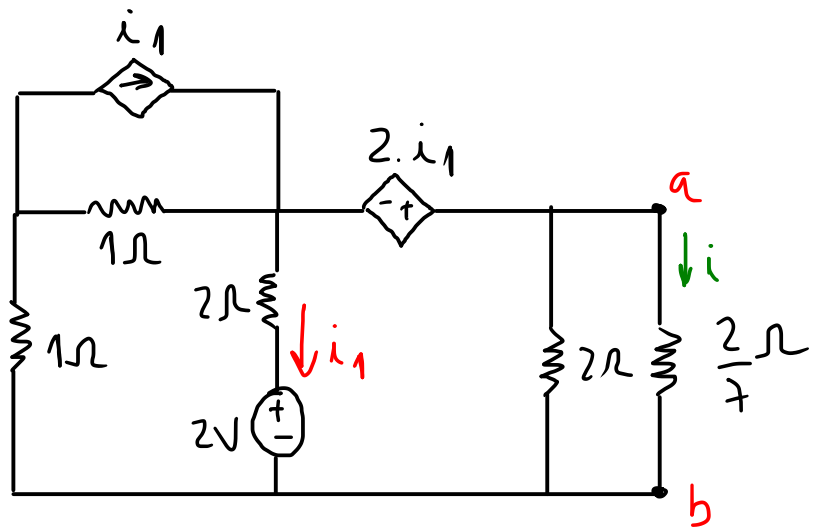

EXERCÍCIO 02

$$\frac{2}{7} \Omega$$

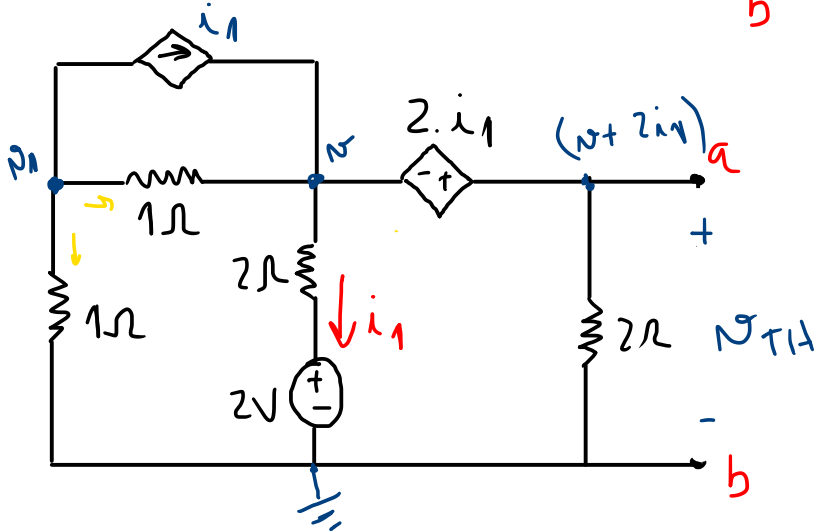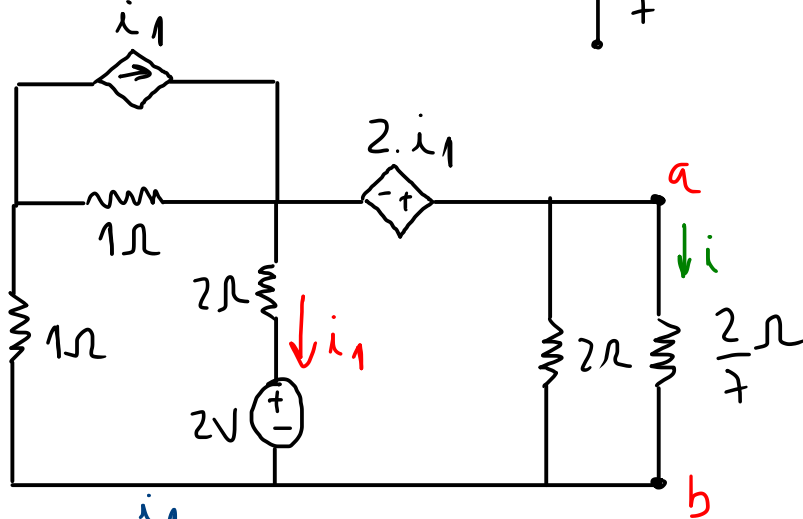

CÁLCULO DE V_{TH} :

V :

$$\frac{V - V_1}{1} + \frac{V - 2}{2} + \frac{V + 2i_1}{2} = i_1 \quad (i)$$

V_1 :

$$\frac{V_1}{1} + \frac{V_1 - V}{1} = -i_1 \quad (ii)$$

Mas: $i_1 = \frac{V - 2}{2} \quad (iii)$

$$V = \frac{6}{7} V ; \quad V_1 = \frac{5}{7} V$$

V_{TH} : $V_{TH} = V + 2i_1$



$$V_{TH} = -\frac{2}{7} V$$

EXERCÍCIO 02

$$\frac{2}{7} \Omega$$

CÁLCULO DE R_{TH} :

$$R_{TH} = \frac{V_t}{i_t}$$


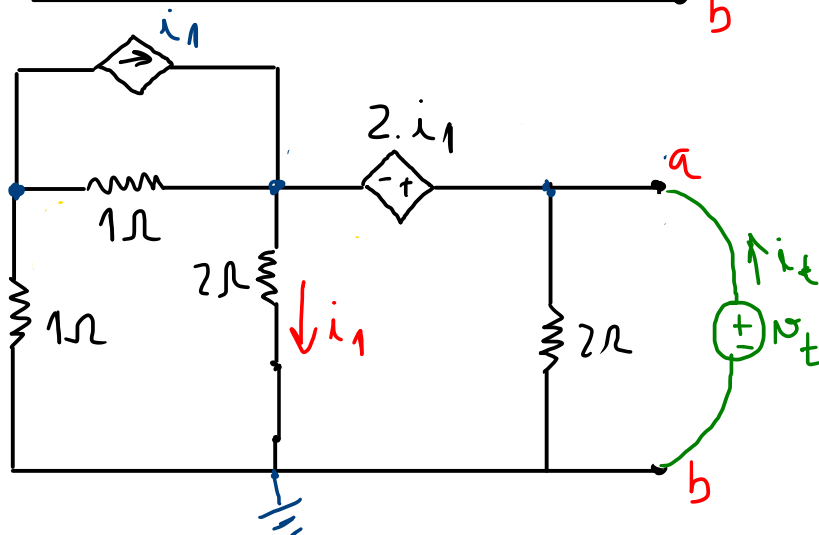
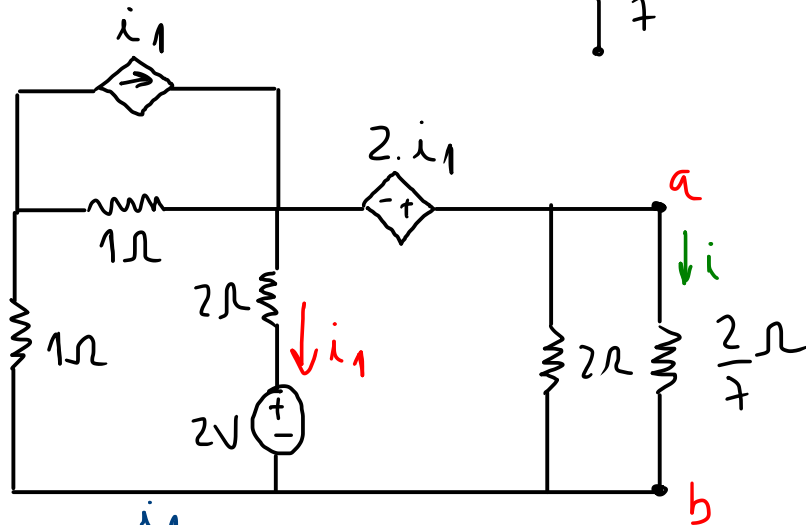


EXERCÍCIO 02

$$\frac{2}{7} \Omega$$

CÁLCULO DE R_{TH} :

$$R_{TH} = \frac{V_t}{i_t}$$

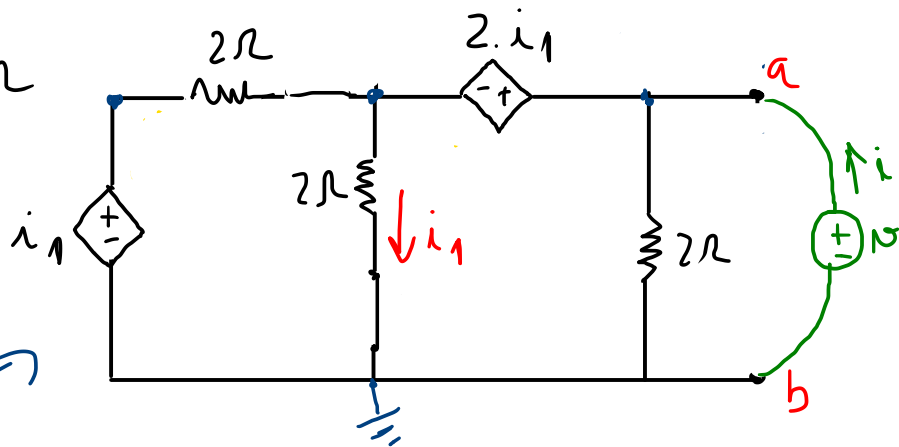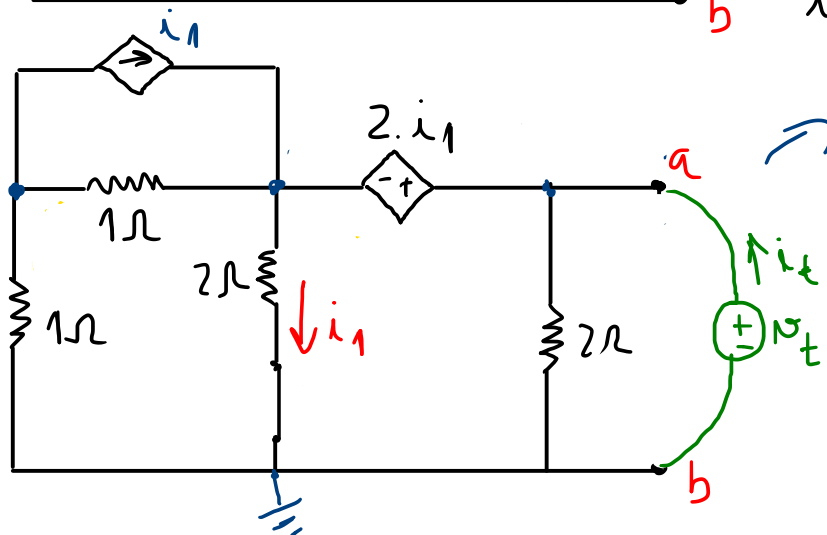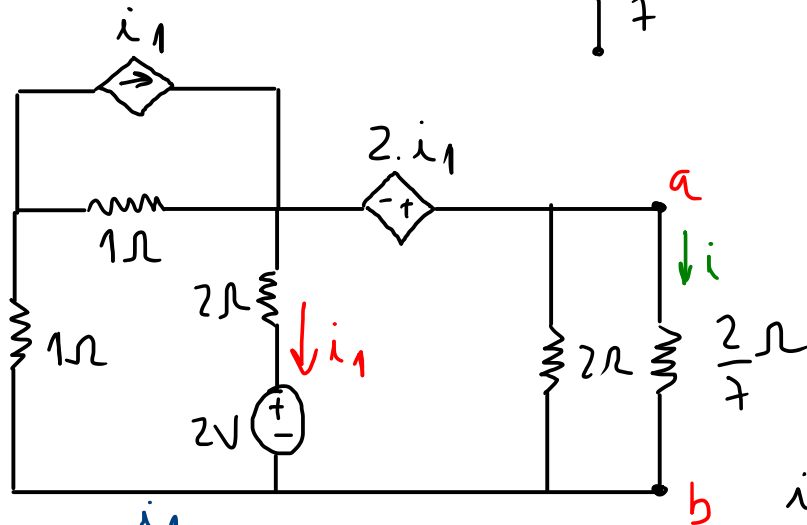


EXERCÍCIO 02

$$\frac{2}{7} \Omega$$

CÁLCULO DE R_{TH} :

$$R_{TH} = \frac{V_t}{i_t}$$

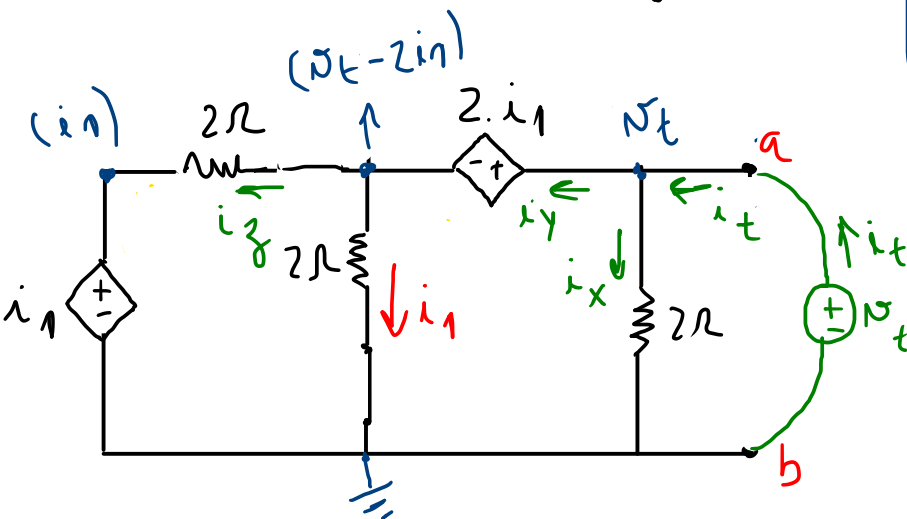

$$i_y + i_x = i_t$$


$$i_x + i_1 + i_z = i_t$$

$$\frac{V_t}{2} + \frac{V_t - 2i_1}{2} + \frac{V_t - 2i_1 - i_1}{2} = i_t \Rightarrow$$

$$\frac{V_t}{i_t} = R_{TH} = \frac{8}{7} \Omega$$

Mass: $i_1 = \frac{V_t - 2i_1}{2} \Rightarrow i_1 = \frac{V_t}{4}$

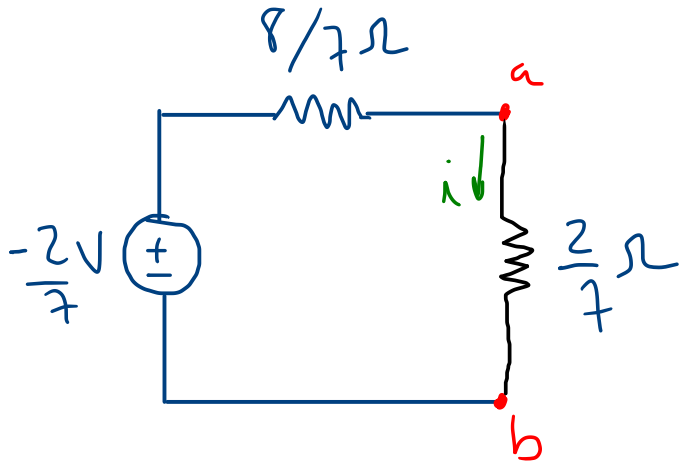Finalmente: modelo equivalente de Thevenin



$$i = \frac{-2/7}{\frac{2}{7} + \frac{8}{7}} = -\frac{1}{5} A$$