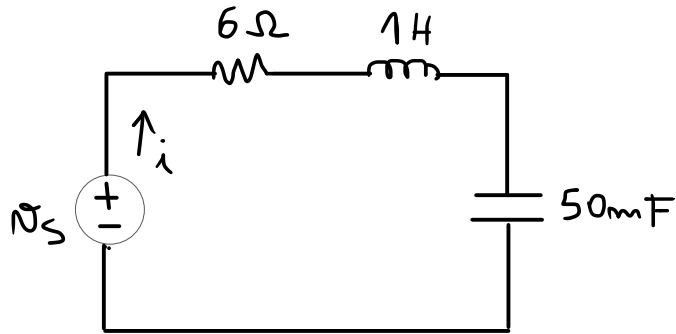


Aula de exercícios.

$$\omega = 10 \text{ rad/s} \rightarrow f = 10/2\pi = 1,59 \text{ Hz}$$

1)




$$v_s = 50 \cdot \cos(10t) \text{ (V)}$$

Calcular os fasores:

$$I, V_R, V_L \text{ e } V_C$$

$$i(t), v_R(t), v_L(t) \text{ e } v_C(t)$$

→ Circuito no domínio da frequência:

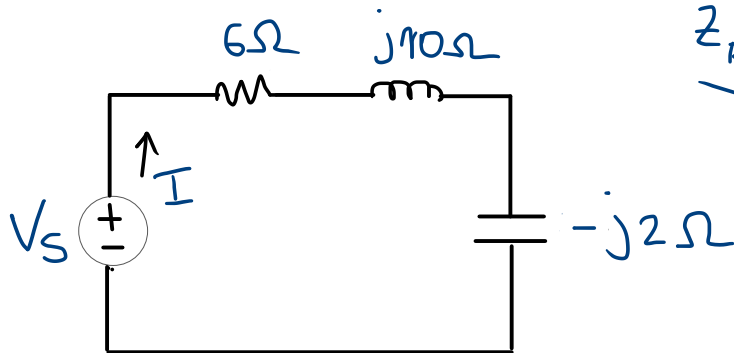

$$z_R = 6\Omega ; z_L = jX_L ; z_C = -jX_C$$


$$z_L = j\omega L \quad z_C = -j \frac{1}{\omega C}$$

$$z_L = j \cdot 10 \cdot 1 \quad z_C = -j \frac{1}{10 \cdot 50 \cdot 10^{-3}}$$

$$z_L = j10\Omega \quad z_C = -j2\Omega$$

Aula de exercícios.

1)

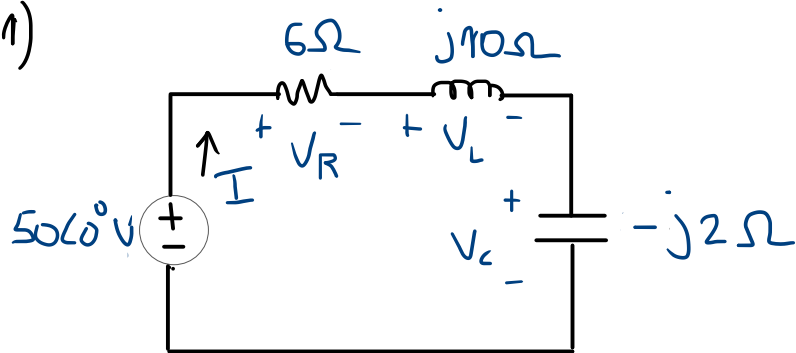

$$V_s = 50 \angle 0^\circ \text{ V}$$

* Cálculo de I :

$$I = \frac{V_s}{Z_{eq}} \rightarrow I = \frac{50 \angle 0^\circ}{6 + j8} = (3 - j4) \text{ A}$$

$$I = 5 \angle -53,13^\circ \text{ A}$$

$$Z_{eq} = Z_R + Z_L + Z_C$$

$$Z_{eq} = 6 + j10 - j2$$

$$Z_{eq} = (6 + j8) \Omega$$

* Cálculo de V_R , V_L e V_C :

$$V_R = Z_R \cdot I = 6 \angle 0^\circ \cdot 5 \angle -53,13^\circ$$

$$V_R = 30 \angle -53,13^\circ \text{ V}$$

$$V_L = Z_L \cdot I = j10 \cdot 5 \angle -53,13^\circ$$

$$V_L = 10 \angle 90^\circ \cdot 5 \angle -53,13^\circ = 50 \angle 36,87^\circ \text{ V}$$


$$V_C = Z_C \cdot I = -j2 \cdot 5 \angle -53,13^\circ$$

$$V_C = 2 \angle -90^\circ \cdot 5 \angle -53,13^\circ$$

$$V_C = 10 \angle -143,10^\circ \text{ V}$$

Aula de exercícios.

1)

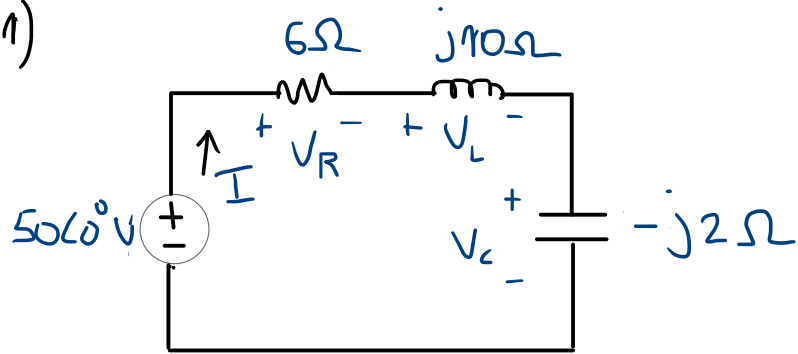

$$\begin{aligned} \rightarrow i(t) &= 5 \cos(10t - 53,13^\circ) \text{ (A)} \\ \rightarrow v_R(t) &= 30 \cos(10t - 53,13^\circ) \text{ (V)} \\ \rightarrow v_L(t) &= 50 \cos(10t + 36,87^\circ) \text{ (V)} \\ \rightarrow v_C(t) &= 10 \cos(10t - 143,10^\circ) \text{ (V)} \end{aligned}$$

$$V_S = 50 \angle 0^\circ \text{ V}$$

+ Cálculo de V_R , V_L e V_C :

$$V_R = Z_R \cdot I = 6 \angle 0^\circ \cdot 5 \angle -53,13^\circ$$

$$V_R = 30 \angle -53,13^\circ \text{ V}$$

$$V_L = Z_L \cdot I = j10 \cdot 5 \angle -53,13^\circ$$


$$V_L = 10 \angle 90^\circ \cdot 5 \angle -53,13^\circ = 50 \angle 36,87^\circ \text{ V}$$

$$V_C = Z_C \cdot I = -j2 \cdot 5 \angle -53,13^\circ$$

$$V_C = 2 \angle -90^\circ \cdot 5 \angle -53,13^\circ$$

$$V_C = 10 \angle -143,10^\circ \text{ V}$$

2)

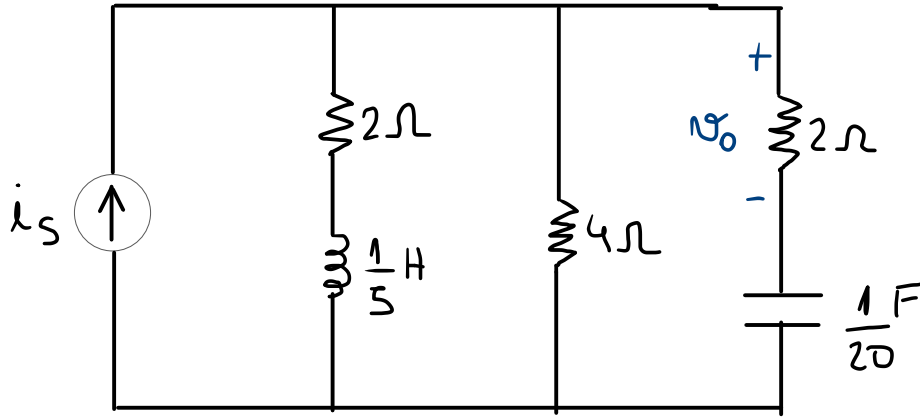


$$i_s = 15 \cos(10t + 45^\circ) \text{ A}$$


$$v_o = ?$$

→ Circuito no domínio da frequência:

$$\omega = 10 \text{ rad/s};$$

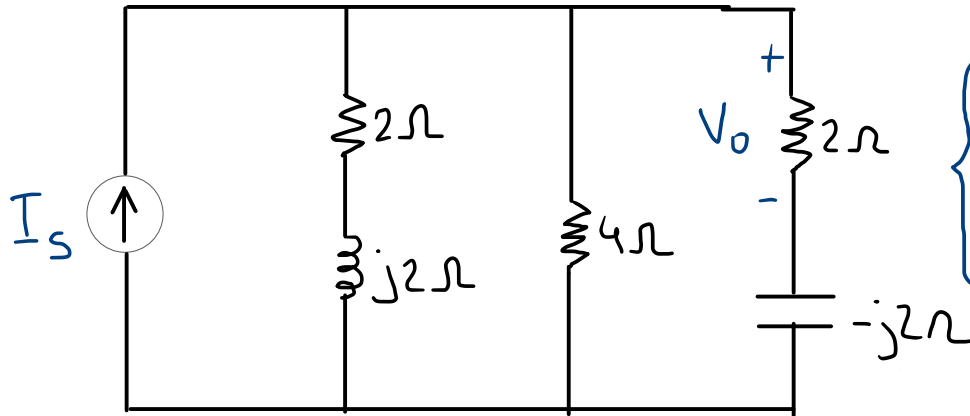


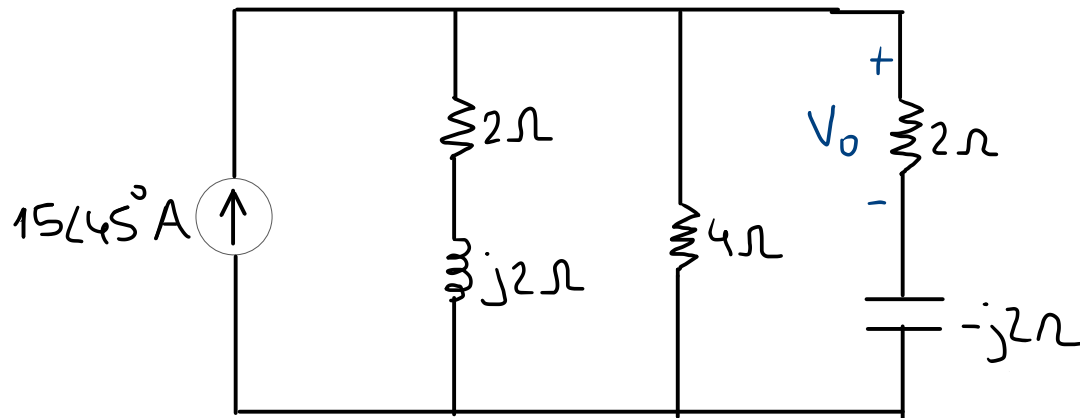
$$\begin{cases} z_L = j\omega L \rightarrow z_L = j10 \cdot \frac{1}{5} = j2\Omega \\ z_C = -j\frac{1}{\omega C} \rightarrow z_C = -j\frac{1}{10 \cdot \frac{1}{20}} = -j2\Omega \end{cases}$$



V_o pelo
Teorema de
Thevenin.

Circuito eq. Thevenin:

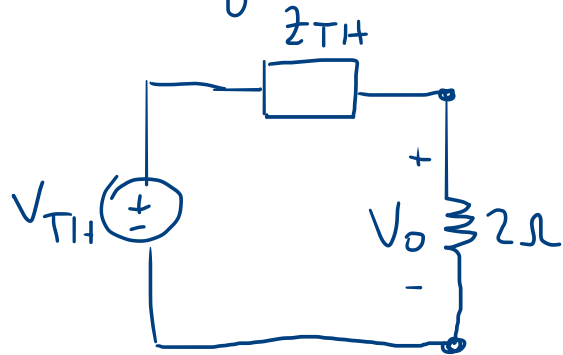

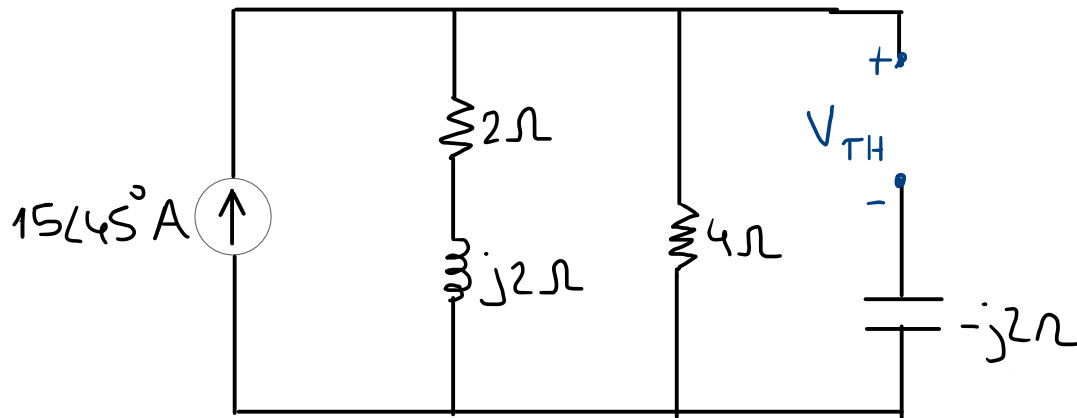


Cálculo de V_{TH} .

$$\begin{cases} z_1 = 4\Omega \\ z_2 = (2 + j2)\Omega \end{cases}$$

$$z_1 || z_2 = z_{eq}$$

$$z_{eq} = \frac{z_1 \cdot z_2}{z_1 + z_2}$$

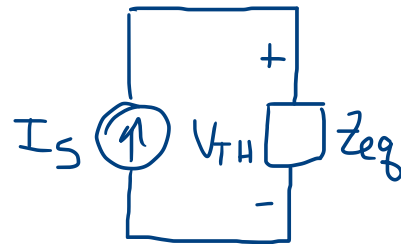
$$z_{eq} = \frac{4 \cdot (2 + j2)}{4 + 2 + j2} = (1,6 + j0,8)\Omega$$



$$V_{TH} = z_{eq} \cdot I_S$$

$$V_{TH} = (1,6 + j0,8) \cdot 15\angle 45^\circ$$
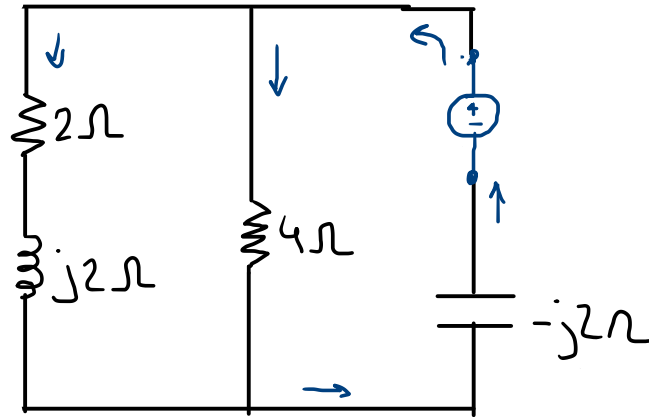
$$\underline{V_{TH} = 26,83\angle 71,57^\circ \text{ V}}$$




Cálculo de
 Z_{TH} .

$$Z_{TH} = \frac{4 \cdot (2 + j2)}{4 + 2 + j2} - j2 = 1,6 + j0,8 - j2$$

$$\underline{Z_{TH} = (1,6 - j1,2) \Omega}$$

→ Circuito equivalente:

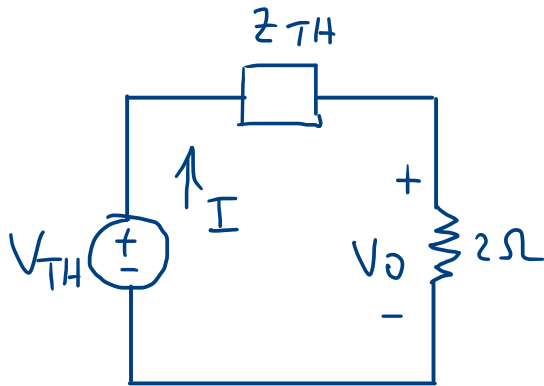


$$V_o = 2 \cdot I \quad ; \quad I = \frac{V_{TH}}{\underbrace{Z_{TH} + 2}_{(3,6 - j1,2) \Omega}}$$

$$V_o = 2 \cdot \left(\frac{26,83 \angle 71,57^\circ}{3,6 - j1,2} \right) = 10\sqrt{2} \angle 90^\circ \text{ V}$$

$$v_o(t) = 10\sqrt{2} \cdot \cos(10t + 90^\circ) \text{ V}$$

2)

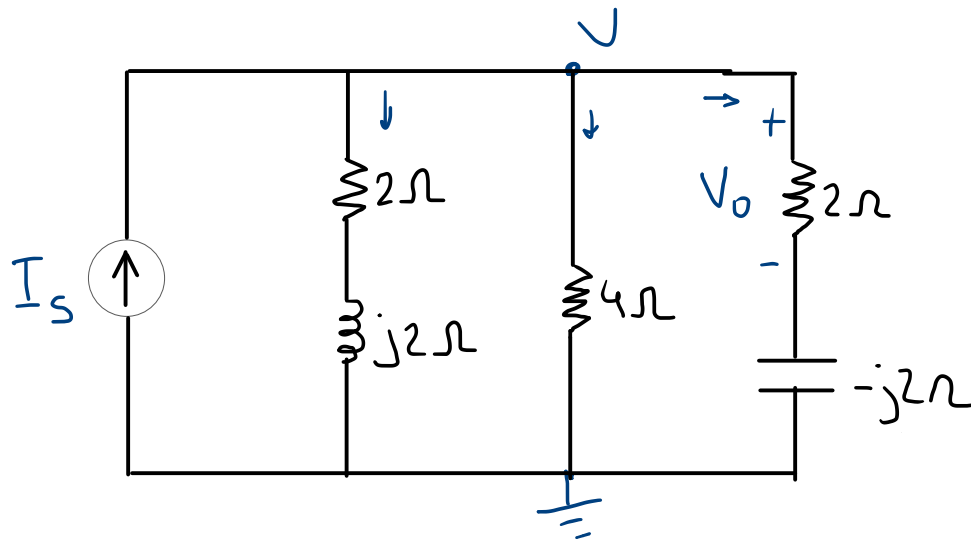


Nodal analysis

$$I_s = 15 \angle 45^\circ \text{ A}$$

$$\frac{V}{2+j2} + \frac{V}{4} + \frac{V}{2-j2} = 15 \angle 45^\circ$$

$$\frac{V}{2+j2} \cdot \frac{(2-j2)}{(2-j2)} + \frac{V}{4} + \frac{V}{2-j2} \cdot \frac{(2+j2)}{(2+j2)} = 15 \angle 45^\circ$$

2)

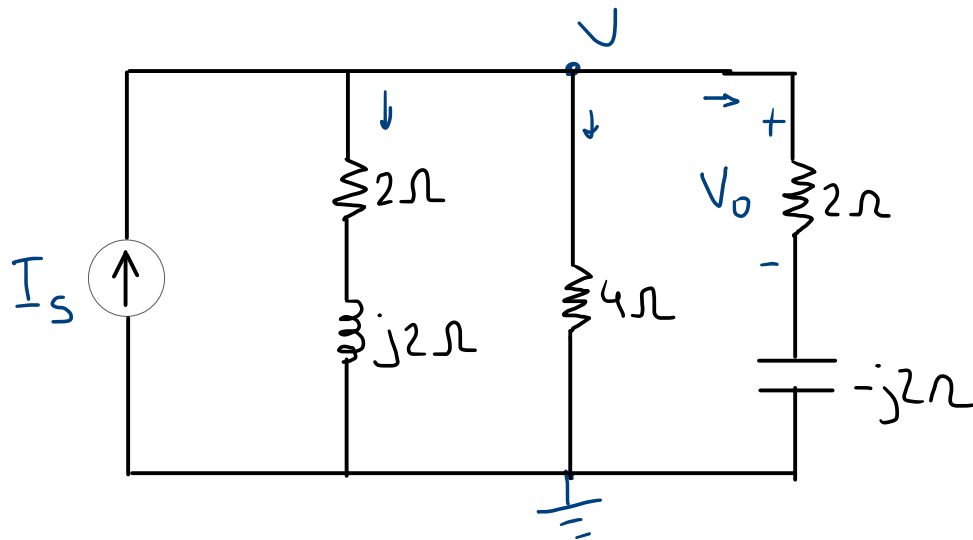

Nodal analysis

$$I_s = 15 \angle 45^\circ \text{ A}$$


$$\frac{V}{2 + j2} \cdot \frac{(2 - j2)}{(2 - j2)} + \frac{V}{4} + \frac{V}{2 - j2} \cdot \frac{(2 + j2)}{(2 + j2)} = 15 \angle 45^\circ$$

$$\frac{2V - j2V}{8} + \frac{V}{4} + \frac{2V + j2V}{8} = 15 \angle 45^\circ$$

$$\frac{2V}{8} + \frac{V}{4} = 15 \angle 45^\circ \rightarrow \frac{3V}{4} = 15 \angle 45^\circ \rightarrow 3V = 60 \angle 45^\circ$$

$$\underline{V = 20 \angle 45^\circ \text{ (V)}}$$

2)

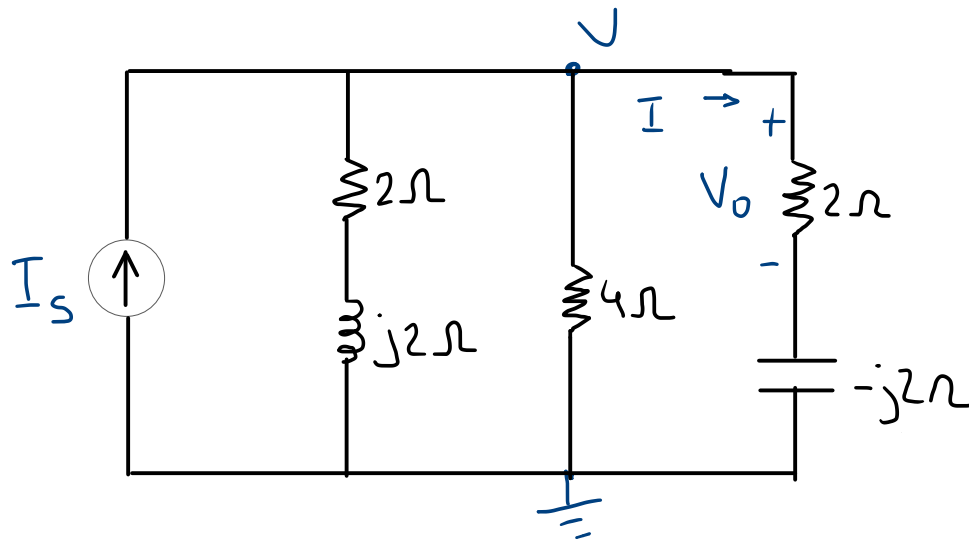

Análise nodal.

$$I_s = 15 \angle 45^\circ \text{ A}$$

→ Cálculo de V_o :

$$V_o = 2 \cdot I = 2 \cdot \frac{V}{2 - j2} = 2 \cdot \frac{20 \angle 45^\circ}{2 - j2} = \frac{40 \angle 45^\circ}{2 - j2}$$

$$V_o = \frac{40 \angle 45^\circ}{\sqrt{8} \angle -45^\circ} = \frac{40 \angle 45^\circ}{2\sqrt{2} \angle -45^\circ} = \underline{10\sqrt{2} \angle 90^\circ \text{ V}}$$