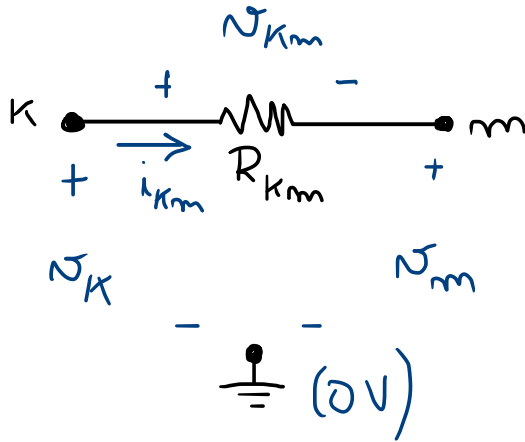


# PRINCÍPIOS DA ANÁLISE NODAL

$$G = \frac{1}{R}$$




$$i_{km} = \frac{v_{km}}{R_{km}} = G_{km} \cdot v_{km}$$

$$v_{km} = v_K - v_m$$

$$i_{km} = \frac{v_K - v_m}{R_{km}}$$

$$i_{km} = G_{km} (v_K - v_m)$$

$(N-1)$  equações  
nós.

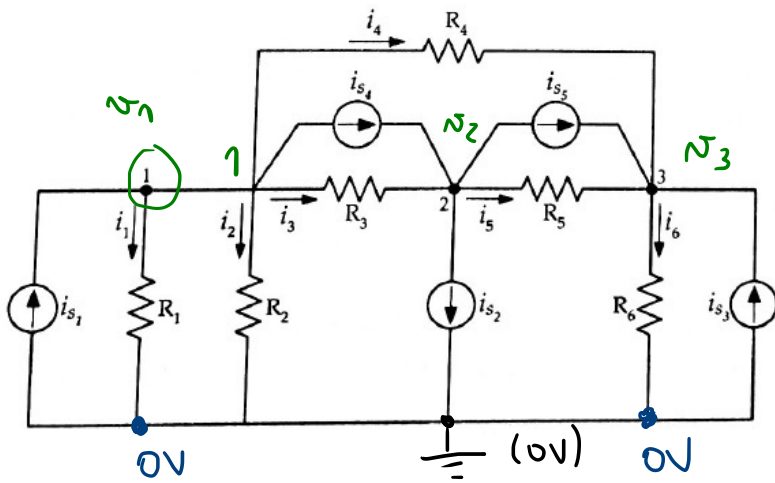

1:

$$i_{s1} - i_1 - i_2 - i_3 - i_{s4} - i_4 = 0$$

2:

$$i_{s4} - i_{s5} - i_{s2} + i_3 - i_5 = 0$$

3:


$$i_{s3} + i_{s5} - i_6 + i_4 + i_5 = 0$$

Em termos das Condutâncias:

$$G_1 \cdot v_1 + G_2 v_1 + G_3 (v_1 - v_2) + G_4 (v_1 - v_3) = i_{s1} - i_{s4} \quad (I)$$

$$-G_3 (v_1 - v_2) + G_5 (v_2 - v_3) = i_{s4} - i_{s5} - i_{s2} \quad (II)$$

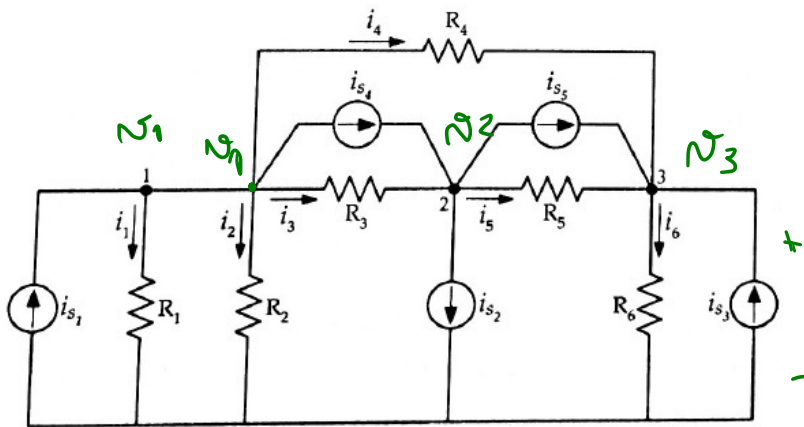
$$-G_4 (v_1 - v_3) - G_5 (v_2 - v_3) + G_6 v_3 = i_{s3} + i_{s5} \quad (III)$$



$$G.V = I_S$$

$$U_1 = \frac{N_1}{R_1} = G_1 N_1$$
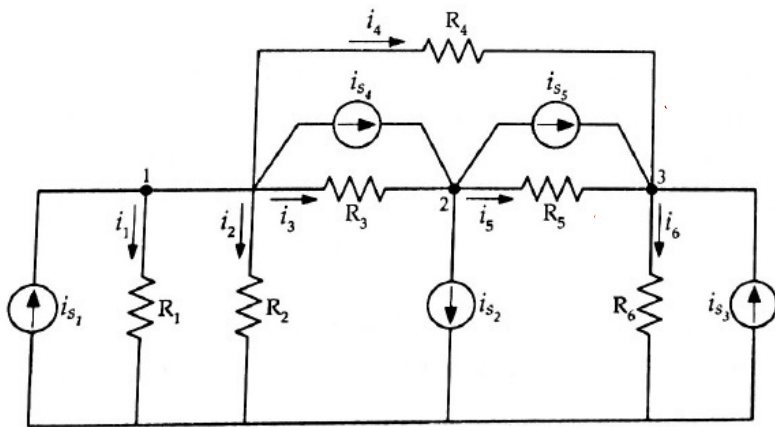
$$\underbrace{\begin{bmatrix} (G_1 + G_2 + G_3 + G_4) & -G_3 & -G_4 \\ -G_3 & (G_3 + G_5) & -G_5 \\ -G_4 & -G_5 & (G_4 + G_5 + G_6) \end{bmatrix}}_G \underbrace{\begin{bmatrix} N_1 \\ N_2 \\ N_3 \end{bmatrix}}_V = \underbrace{\begin{bmatrix} i_{s1} - i_{s4} \\ i_{s4} - i_{s2} - i_{s5} \\ i_{s3} + i_{s5} \end{bmatrix}}_{I_S}$$



Em termos das resistências

1:

$$\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_1}{R_2} + \frac{v_1 - v_2}{R_3} + \frac{v_1 - v_3}{R_4} = i_{s1} - i_{s4} \quad (\text{I})$$

2:

$$\frac{v_2 - v_1}{R_3} + \frac{v_2 - v_3}{R_5} = i_{s4} - i_{s2} - i_{s5} \quad (\text{II})$$

3:

$$\frac{v_3 - v_2}{R_5} + \frac{v_3 - v_1}{R_4} + \frac{v_3}{R_6} = i_{s3} + i_{s5} \quad (\text{III})$$

# Análise Nodal

Nó  $k$ :

$$\sum_m \frac{V_k - V_m}{R_{km}} = \sum_l i_{s_l}$$

$m$ : NÓO Conectados em  $k$ .

$l$ : fontes de corrente conectadas em  $k$

$\left\{ \begin{array}{l} i_{s_l} > 0 \rightarrow \text{Correntes } \underline{\text{entram}} \text{ no nó } k \\ i_{s_l} < 0 \rightarrow \text{" } \underline{\text{saem}} \text{ do "}} \end{array} \right.$